
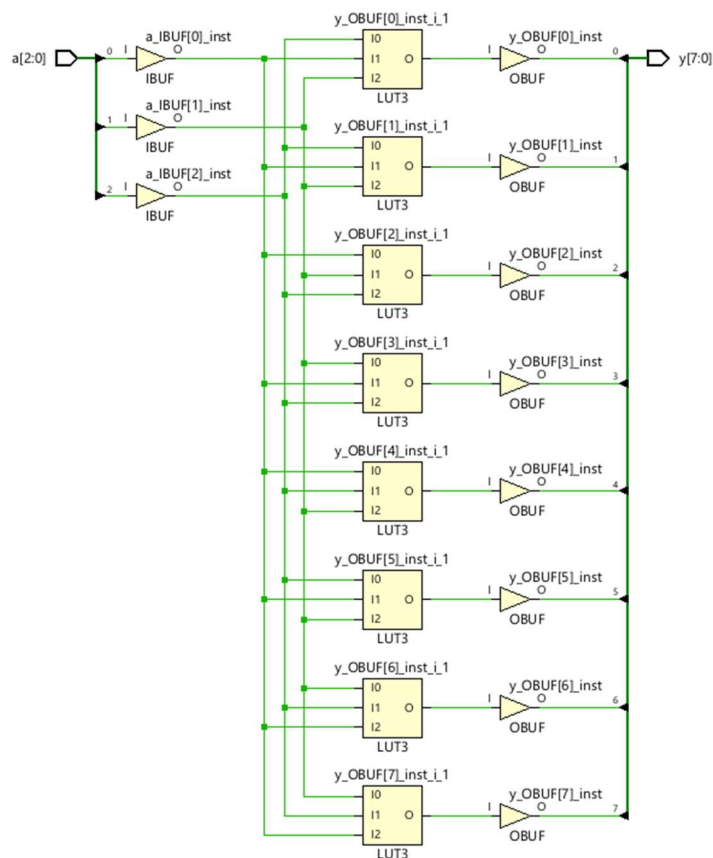
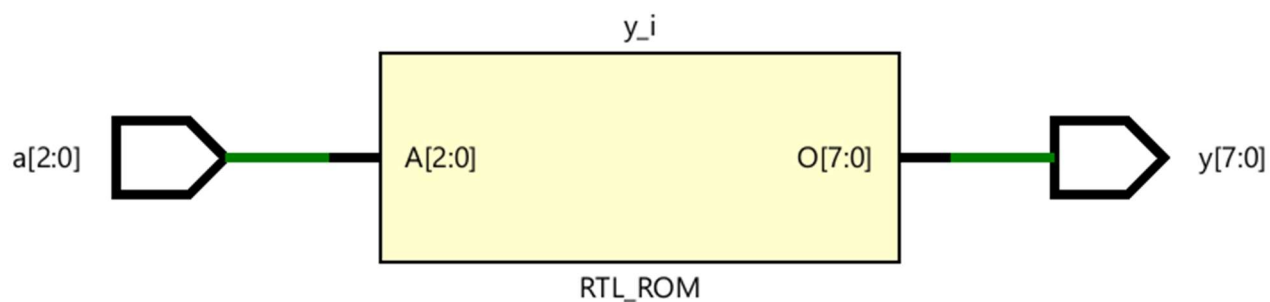


DECODER

```
module encoder83(input logic[2:0] a,  
    output logic[7:0] y );  
    always @(a)  
        case (a)  
  
            3'b000 : y= 8'b00000001;  
            3'b001 : y= 8'b00000010;  
            3'b010 : y= 8'b00000100;  
            3'b011 : y= 8'b00001000;  
            3'b100 : y= 8'b00010000;  
            3'b101 : y= 8'b00100000;  
            3'b110 : y= 8'b01000000;  
            3'b111 : y= 8'b10000000;  
            default: y= 8'b00000000;  
        endcase  
endmodule
```
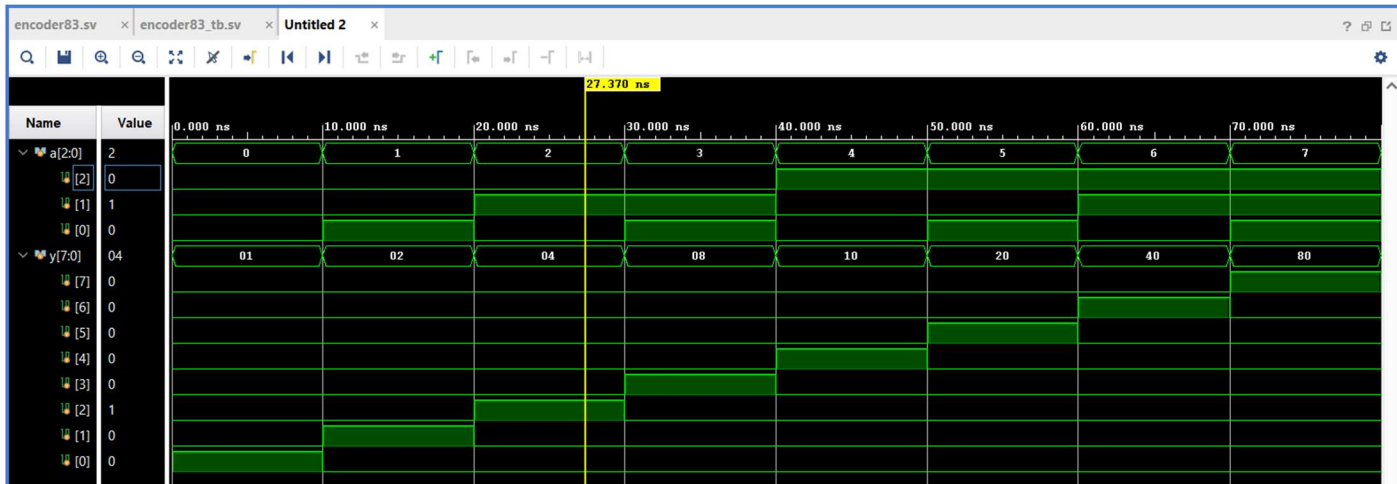
```
module encoder83_tb();  
    logic [2:0] a;  
    logic[7:0] y;  
    encoder83 uut(a,y);  
    initial  
    begin  
        a= 3'b000;  
        #10 a= 3'b001 ;  
        #10 a= 3'b010 ;  
        #10 a= 3'b011 ;  
        #10 a= 3'b100 ;  
        #10 a= 3'b101;  
        #10 a= 3'b110;  
        #10 a= 3'b111 ;  
        #10;  
        $finish;  
    end  
endmodule
```



Name	1	Slice LUTs (20800)	Slice (8150)	LUT as Logic (20800)	Bonded IOB (106)
encoder83		4	1	4	11

